3 Computer Numerical Control

3.5 Draw a simple example of a:

a.) Digital circuit
b.) Analog circuit
c.) Mixed analog/digital circuit